

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta informačních technologií

Elektronika pro informační technologie
2018/2019

Semestrální projekt

Ondřej Dohnal (xdohna45)

Brno, 17. prosince 2018

1 Příklad

Test levy

$$U = U_1 + U_2 = 95 + 115 = 210\text{V}$$

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 650 + 730 = 1380\Omega$$

$$R_A = \frac{R_4 * R_6}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{330 * 830}{330 + 410 + 830} = \\ = 174.4585987\Omega$$